

CUESTIONES.-

(1-) $n_o = N_c e^{-(E_c - E_F)/KT}$

$p_o = N_v e^{(E_v - E_F)/KT}$

$$n_i^2 = n_o p_o = \left[\sqrt{N_c N_v} \right]^2 e^{[-(E_c - E_F) + E_v - E_F]/KT} =$$

$$= N_c N_v e^{(E_v - E_c)/KT} = N_c N_v e^{-E_g/KT}$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2KT}$$

(2-) $n \approx N_o^+ \approx N_o$

$$n = N_c e^{-(E_c - E_F)/KT} \Rightarrow E_c - E_F = -KT \ln \frac{n}{N_c} \Rightarrow \underline{\underline{264 \text{ mV}}}$$


(3-) - No hay equilibrio térmico.

- Hay más e^- que en eq. térmico $\Rightarrow E_{FN} > E_{F0}$
 - " " " " " $\Rightarrow E_{FP} < E_{F0} \Rightarrow E_{FN} \neq E_{FP}$

PROBLEMAS

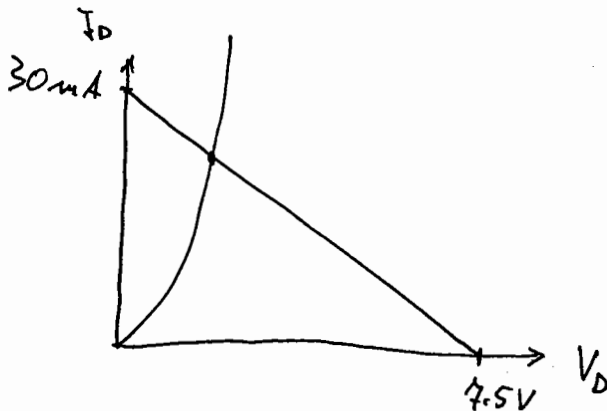1.- a) Recta de carga:

$$I_D = I_{R1} - I_{R2} = \frac{V_{DD} - V_D}{R1} - \frac{V_D}{R2} = -\frac{V_D}{R1 \parallel R2} + \frac{V_{DD}}{R1}$$



$$\frac{V_{DD}}{R1} = \frac{15}{500} = 30mA$$

$$I_D = 0 \Rightarrow V_D = \frac{R1 \parallel R2}{R1} V_{DD} = 7.5V$$

b) Igualamos ambas I_D :

$$-\frac{V_D}{R1 \parallel R2} + \frac{V_{DD}}{R1} = I_S e^{+V_D/V_T}$$

\Downarrow

$$V_D = +V_T \ln \left[\frac{1}{I_S} \left[-\frac{V_D}{R1 \parallel R2} + \frac{V_{DD}}{R1} \right] \right] = +25.8m \ln \left[\frac{1}{I_S} \left[-\frac{V_D}{250} + \frac{15}{500} \right] \right]$$

$$V_D^{(0)} = 0.6V \Rightarrow V_D^{(1)} = 0.62V \Rightarrow \boxed{V_D^{(2)} = 0.62V} \Rightarrow \boxed{I_D = e^{V_D/V_T} \cdot I_S = 27.3mA}$$

$$c) I_D = I_{R1} - I_{R2} = \frac{V_{DD} - V_D}{2500} - \frac{V_D}{500} = \frac{14.4}{500} - \frac{0.6}{500} = \frac{13.8}{500} = \underline{\underline{27.6mA}}$$

En una pila no se puede aplicar ley de Ohm ni ninguna relación entre I y V . Por eso aplicamos ley de Kirchoff a los nodos.

2- $V_1 \geq 0V$

→ Probablemente D1 ON

→ D2 depende de V_o . Inicialmente supongo OFF

→ $V_o = \cancel{10V} V_g + I_D \cdot 10K = V_g + \frac{10-0.6}{20K} \cdot 10K = (0.6 + 4.7)V =$

$I_D = \frac{10-0.6}{20K}$

$\Rightarrow V_o = 5.3V$

Con esta tensión D2 conduciría, por tanto no hemos equivocado y:

D1 ON ; D2 ON $\Rightarrow V_o = 6 - V_g = \underline{\underline{5.4V}}$

$V_1 = 5V$

Probablemente D2 OFF, D1 ON

(Observar que no puede ser D1 OFF y D2 ON porque la corriente no tiene por dónde ir).

D1 ON D2 OFF $\Rightarrow V_o = \frac{10-5.6}{20K} \cdot 10K + 5.6 = \underline{\underline{7.8V}}$

$V_1 = 9.5V$

D2 OFF D1 OFF (Si condujera $\Rightarrow V_o \geq 9.5 + V_g = 10.1V$
 luego: $\Rightarrow V_o = 10V$

$V_1(V)$	D1	D2	$V_o(V)$
0	ON	ON	5.4
5	ON	OFF	7.8
9.5	OFF	OFF	10

3.- $G = 10^{12} \frac{\text{power e-h}}{\mu\text{s cm}^3}$

a) $\frac{d\delta p}{dt} = G + g_0 - \alpha_r n = G + g_0 - \alpha_r n =$

$= G + \alpha_r n_i^2 - \alpha_r (n_0 + \delta n) (p_0 + \delta p) =$

$= G + \alpha_r n_0 p_0 - \alpha_r (n_0 p_0 + n_0 \delta p + p_0 \delta n + (\delta p)^2) =$

Baja
inyección

$\frac{d\delta p}{dt} = G - \alpha_r (n_0 + p_0) \delta p \Rightarrow \boxed{\frac{d\delta p}{dt} = G - \frac{\delta p}{\tau_p}} ; \boxed{\tau_p = \alpha_r^{-1} (n_0 + p_0)^{-1}}$
 $\tau_p = \alpha_r^{-1} n_0^{-1}$

b) EST. ESTAC $\Rightarrow \frac{d\delta p}{dt} = 0 \Rightarrow G = \frac{\delta p}{\tau_p} \Rightarrow \boxed{\delta p = G \cdot \tau_p}$

$\delta p = \frac{10^{12}}{10^{-6} \text{ s cm}^{-3}} \cdot \tau_p \text{ s} = 2 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$

$\Rightarrow p = p_0 + \delta p \approx \delta p = 2 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$

$n = n_0 + \delta p \approx n_0 = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

c) $\frac{d\delta p}{dt} = -\frac{\delta p}{\tau_p} \Rightarrow \boxed{\delta p(t) = \delta p(t=0) e^{-t/\tau_p}} (t_0=0)$

$\delta p(t_2) = \frac{\delta p(t=0)}{2} = \delta p(t=0) e^{-t_2/\tau_p} \Rightarrow 0.5 = e^{-t_2/\tau_p}$

$\Rightarrow \boxed{t_2 = -\tau_p \ln 0.5 = 1.39 \mu\text{s}}$